

ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Микро- и нанoeлектроника»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.ДВ.02.02 «Проектирование систем в корпусе»

Направление подготовки

11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника»

Направленность (профиль) подготовки

Микро- и нанoeлектроника

Уровень подготовки

Магистратура

Квалификация выпускника – магистр

Формы обучения – очная, очно-заочная

Рязань 2023 г.

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимися в соответствии с этими требованиями.

ПК-1.1 - проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и нанoeлектроники различного функционального назначения;

ПК-4.1 - проводит оценочный расчет параметров отдельных аналоговых блоков и СФ-блока в целом;

ПК-4.2 - разрабатывает уточненный (полный) вариант схмотехнического описания всего аналогового СФ-блока.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на лабораторных работах и практических занятиях. При оценивании результатов освоения лабораторных работ и практических занятий применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество лабораторных работ и практических занятий и их тематика определены рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой. Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена. Форма проведения экзамена – устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый должен составить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, выводы формул, рисунки, схемы и т.п.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п / п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Вид, метод, форма оценочного мероприятия
1	2	3	4
1	Введение. Системы в корпусе аналоговой и цифровой электроники.	ПК-1.1	экзамен
2	Проектирование источников электропитания систем в корпусе.	ПК-1.1	практические занятия, экзамен, контроль выполнения и

			защита курсовой работы
3	Проектирование аналоговых блоков системы в корпусе	ПК-1.1	практические занятия, лабораторные работы, экзамен, контроль выполнения и защита курсовой работы
4	Проектирование цифровых блоков систем в корпусе.	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	практические занятия, лабораторные работы, экзамен, контроль выполнения и защита курсовой работы
5	Запоминающие устройства систем в корпусе..	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	практические занятия, экзамен, контроль выполнения и защита курсовой работы
6	Проектирование аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. Системы сбора данных.	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	практические занятия, экзамен, контроль выполнения и защита курсовой работы
7	Проектирование систем автоматического контроля.	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	экзамен

Формы текущего контроля

Текущий контроль по дисциплине «Проектирование систем в корпусе» проводится в виде тестовых опросов по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно и на лабораторных и практических занятиях, а также экспресс – опросов и заданий по лекционным материалам, лабораторным работам и практическим занятиям. Учебные пособия по дисциплине «Проектирование систем в корпусе», рекомендуемые для самостоятельной работы обучающихся, содержат необходимый теоретический материал, тестовые вопросы по каждому из разделов дисциплины. Результаты ответов на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем.

Формы промежуточного контроля

Формой промежуточного контроля по дисциплине является теоретический экзамен. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. Форма проведения экзамена – устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

Критерии оценки компетенций обучающихся и шкалы оценивания

Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных и практических занятий, а также самостоятельной работы оценивается по критериям шкалы оценок: «зачтено» – «не зачтено». Освоение материала дисциплины и контролируемых компетенций обучающегося служит основанием для допуска обучающегося к этапу промежуточной аттестации – экзамену.

Целью проведения промежуточной аттестации (экзамена) является проверка общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом при изучении дисциплины «Проектирование систем в корпусе».

Уровень теоретической подготовки определяется составом приобретенных компетенций, усвоенных им теоретических знаний и методов, а также умением осознанно, эффективно использовать их при решении задач проектирования систем в корпусе.

Экзамен организуется и осуществляется, как правило, в форме собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента с экзаменатором, являются экзаменационный билет, содержание которого определяется ОПОП и Рабочей программой. Экзаменационный билет включает в себя, как правило, два вопроса, один из которых относится к разделам схмотехнического проектирования систем в корпусе, а другой – конструкторско-технологического сопровождения проектирования и производства систем в корпусе.

Оценке на заключительной стадии экзамена подвергаются устные ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора. Применяются следующие критерии оценивания компетенций (результатов):

- уровень усвоения материала, предусмотренного программой;
- умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи;
- полнота, аргументированность, убежденность ответов на вопросы;
- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция);
- использование дополнительной литературы при подготовке к этапу промежуточной аттестации.

Для количественной оценки экзаменуемого применяется четырехбальная шкала оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует шкале «компетенции студента полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО», «компетенции студента соответствуют требованиям ФГОС ВО», «компетенции студента в основном соответствуют требованиям ФГОС ВО», «компетенции студента не соответствуют требованиям ФГОС ВО».

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется предъявлять следующие общие требования.

«Отлично»:

глубокие и твердые знания программного материала программы дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы.

«Хорошо»:

достаточно полные и твердые знания программного материала дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно»:

знание основного программного материала дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов); понимание сущности обсуждаемых вопросов, правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, несущественные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

«Неудовлетворительно»:

отсутствие знаний значительной части программного материала дисциплины; неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

Вопросы к практическим занятиям по дисциплине

Практическое занятие № 1 «Источники электропитания систем в корпусе»	
1	Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах.
2	ГСТ на основе “токовых рычагов”
3	Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах.
4	Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабилиторов. Улучшение параметров таких ИОН.
5	Выпрямители напряжения
6	Стабилизаторы напряжения
7	Импульсные источники электропитания
Практическое занятие № 2 «Усилительные каскады систем в корпусе»	
1	Операционный усилитель
2	Широкополосный усилитель
3	Избирательный усилитель
4	Малошумящий усилитель
5	Инструментальный усилитель
6	Быстродействующий усилитель
7	Прецизионный усилитель
Практическое занятие № 3 «Преобразователи аналоговых сигналов»	
1	Преобразователь ток-напряжение
2	Преобразователь емкость-напряжение
Практическое занятие № 4 «Преобразователи аналоговых сигналов»	
1	Преобразователь напряжение-частота
2	Преобразователь напряжение-временной интервал
Практическое занятие № 5 «Комбинационно-логические схемы»	
1	Шифратор, дешифратор. Обозначения на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация.
2	Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация.
3	Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ
4	Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения.
Практическое занятие № 6 «Комбинационно-логические схемы»	
5	Триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах.
6	Синхронный R-S триггер. Синхронный D-триггер. Двухтактный R-S триггер.
7	Двухтактный D-триггер. T-триггер. J-K триггер.
8	Регистры. Назначение и разновидности регистров.
9	Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики.
Практическое занятие № 7 «Запоминающие устройства систем в корпусе»	
1	Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ.
2	Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах.
3	Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ.
4	ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ.
Практическое занятие № 8 «Проектирование аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. Системы сбора данных»	
1	Цифроаналоговое преобразование. Основные принципы преобразования.
2	Структура цифроаналогового преобразователя (ЦАП) с резистивными матрицами $R/2^N$ и $R-2R$.
3	Основные принципы аналого-цифрового преобразования.
4	Структурные схемы современных аналого-цифровых (АЦП) преобразователей.

5	Погрешности ЦАП и АЦП.
Практическое занятие №9 «Системы сбора данных»	
1	Назначение систем сбора данных.
2	Структура системы сбора данных
3	Функциональная схема обобщенной системы сбора данных
4	Назначение функциональных узлов систем сбора данных.
6	Применение систем сбора данных.
Практическое занятие № 10 «Системы управления»	
1	Назначение систем управления технологическим процессом
2	Структура систем управления технологическим процессом
3	Функциональная схема обобщенной системы управления технологическим процессом
4	Назначение функциональных узлов систем управления технологическим процессом
5	Применение систем управления технологическим процессом
6	Назначение систем автоматического контроля.
7	Структура систем автоматического контроля.
8	Функциональная схема обобщенной системы автоматического контроля.
9	Назначение функциональных узлов систем автоматического контроля.
10	Применение систем автоматического контроля.

Вопросы к лабораторным занятиям по дисциплине

Лабораторная работа № 1 «Источники электропитания систем в корпусе»	
1	Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах.
2	ГСТ на основе “токовых рычагов”
3	Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах.
4	Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабилиторов. Улучшение параметров таких ИОН.
5	Выпрямители напряжения
6	Стабилизаторы напряжения
7	Импульсные источники электропитания
Лабораторная работа № 2 «Усилительные каскады систем в корпусе»	
1	Операционный усилитель
2	Широкополосный усилитель
3	Избирательный усилитель
4	Малошумящий усилитель
5	Инструментальный усилитель
6	Быстродействующий усилитель
7	Прецизионный усилитель
Лабораторная работа № 3 «Комбинационно-логические схемы»	
1	Шифратор, дешифратор. Обозначения на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация.
2	Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация.
3	Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ
4	Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛИС. Назначение и особенности применения.
5	Триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах.
6	Синхронный R-S триггер. Синхронный D-триггер. Двухтактный R-S триггер.

7	Двухтактный D-триггер. Т-триггер. J-K триггер.
8	Регистры. Назначение и разновидности регистров.
9	Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики.
Лабораторная работа № 4 «Системы сбора данных»	
1	Назначение систем сбора данных.
2	Структура системы сбора данных
3	Функциональная схема обобщенной системы сбора данных
4	Назначение функциональных узлов систем сбора данных.
6	Применение систем сбора данных.
Лабораторная работа № 5 «Системы в корпусе для контроля и управления»	
1	Назначение систем управления технологическим процессом
2	Структура систем управления технологическим процессом
3	Функциональная схема обобщенной системы управления технологическим процессом
4	Назначение функциональных узлов систем управления технологическим процессом
5	Применение систем управления технологическим процессом
6	Назначение систем автоматического контроля.
7	Структура систем автоматического контроля.
8	Функциональная схема обобщенной системы автоматического контроля.
9	Назначение функциональных узлов систем автоматического контроля.
10	Применение систем автоматического контроля.

Вопросы к экзамену

Тема 1 «Введение»	
1.1	Системы в корпусе цифровой и аналоговой электроники
Тема 2 «Схемотехника цифровых блоков систем в корпусе»	
2.1	Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы счисления. Переход из одной системы счисления в другую.
2.2	Основные логические функции Булевой алгебры. Понятие о логических переменных. Таблицы истинности основных логических функций и их обозначение.
2.3	Основные тождества и законы Булевой алгебры. Базисные логические функции. Переход из одного базиса в другой.
2.4	Представление логических функций в аналитическом виде. Понятие минтерма, максерма.
2.5	Правила получения логической функции по таблице истинности.
2.6	Понятие о минимизации логических схем. Графоаналитический метод синтеза и минимизации логических схем. Карты Карно-Вейча.
2.7	Цифровые интегральные микросхемы. Основные параметры и характеристики.
2.8	Схемотехника, основные параметры и характеристики ТТЛ элемента со стандартным инвертором.
2.9	Переходные процессы в ТТЛ элементе.
2.10	Развитие схемотехники ТТЛ элементов.
2.11	Разновидности ТТЛ элементов.
2.12	Схемотехника и основные характеристики ЭСЛ элемента.
2.13	Переходные процессы в ЭСЛ элементе.
2.14	Многоярусные ЭСЛ элементы.
2.15	Имъекционные логические элементы. Основные параметры и характеристики.
2.16	Переходные процессы в И ² Л элементах. Улучшение параметров таких элементов.
2.17	Схемотехника и основные характеристики КМОП ИМС.
2.18	Шифратор, дешифратор. Обозначения на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация.

2.19	Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация.
2.20	Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ
2.21	Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛИМ. Назначение и особенности применения.
2.22	Триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах.
2.23	Синхронный R-S триггер. Синхронный D-триггер. Двухтактный R-S триггер.
2.24	Двухтактный D-триггер. Т-триггер. J-K триггер.
2.25	Регистры. Назначение и разновидности регистров.
2.26	Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики.
Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе»	
3.1	Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ.
3.2	Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах.
3.3	Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ.
3.4	ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ.
3.5	Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ.
3.6	ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ.
Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе»	
4.1	Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах.
4.2	ГСТ на основе “токовых рычагов”
4.3	Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах.
4.4	Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабилиторов. Улучшение параметров таких ИОН.
4.5	ИОН с использованием напряжения база-эмиттер. ИОН с температурной компенсацией.
4.6	Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ.
4.7	Типовые схемы включения ОУ
4.8	Идеальный и реальный ОУ.
4.9	Многовходовые устройства на ИРУ
4.10	Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ.
4.11	Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ.
4.12	ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ.
4.13	Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ.
4.14	УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ.
4.15	Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики.
4.16	Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК.
4.17	Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН.
4.18	Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона.
4.19	ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах.
4.20	Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу.
4.21	Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ.
4.22	Частотные и скоростные свойства ОУ. Коррекция ОУ. Частотная зависимость полной амплитуды ОУ.
4.23	ОУ $\mu A702$ и $140UD1$. Особенности схемотехники.
4.24	ОУ $\mu A709$. Особенности схемотехники.
4.25	ОУ $\mu A741$ с каскодным ДК. Особенности схемотехники.
4.26	Схемотехника ОУ с каскадом на транзисторах супер бетта.
4.27	Схемотехника ОУ с программируемыми свойствами.

4.28	Компараторы. Основные требования и характеристики. Особенности схемотехники компаратора $\mu A710$.
4.29	Компараторы. Основные требования и характеристики. Особенности схемотехники компаратора LM111.
Тема 5 «Схемотехника аналого-цифровых и цифро-аналоговых схем»	
5.1	Цифроаналоговое преобразование. Основные принципы преобразования.
5.2	Структура цифроаналогового преобразователя (ЦАП) с резистивными матрицами $R/2^N$ и $R-2R$.
5.3	Основные принципы аналого-цифрового преобразования.
5.4	Структурные схемы современных аналого-цифровых (АЦП) преобразователей.
5.5	Погрешности ЦАП и АЦП.
Тема 9 «Заключение»	
6.1	Тенденции развития систем в корпусе

Перечень типовых тем курсовых работ

1	Проектирование системы в корпусе для дишифрации
2	Проектирование системы в корпусе для блока шифрации
3	Проектирование системы в корпусе для мультиплексирования сигналов
4	Проектирование системы в корпусе для демультимплексирования сигналов
5	Проектирование системы в корпусе для контроля техпроцесса
6	Проектирование системы в корпусе для сбора данных РСГУ
7	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ВАХ
8	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ВФХ
9	Проектирование системы в корпусе для сбора данных НЧ шумов
10	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ТСД
11	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ТСЕ
12	Проектирование системы в корпусе для оптических исследований

Аттестация студента по представленной курсовой работе (КР) осуществляется на основании следующих критериев:

Шкала оценивания	Критерий
Зачтено с оценкой «отлично»	–Студент строго соблюдал график выполнения КР; –содержание КР полностью соответствует заданию; –содержание КР полностью соответствует предъявляемым методическим требованиям; – разделы задания выполнялись полностью самостоятельно, студент проявил творческий подход к решению задач КР. <i>Процедура защиты КР</i> – доклад и презентация полностью отражают результаты, полученные студентом и представленные в КР; – студент показал базовые знания вопросов содержания КР, свободно оперировал данными, полученными в КР; – результаты, полученные студентом, обладают научной новизной и(или) практической значимостью; студент правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы.
Зачтено	–Студент в основном соблюдал график выполнения КР;

Шкала оценивания	Критерий
с оценкой «хорошо»	–содержание КР полностью соответствует заданию; –содержание КР в основном соответствует предъявляемым методическим требованиям; студентом допущены несущественные ошибки, КР выполнена с незначительными замечаниями по оформлению; –разделы задания выполнялись в основном самостоятельно с определенной консультационной поддержкой со стороны руководителя, студент проявил творческий подход к решению задач КР. <i>Процедура защиты КР</i> – доклад и презентация полностью отражают результаты, полученные студентом и представленные в КР; – студент показал знания вопросов темы КР, оперировал данными, полученными в КР; – при ответах на вопросы были допущены ошибки, которые носят несущественный характер;
Зачтено с оценкой «удовлетворительно»	–Студент не пунктуально соблюдал график выполнения КР без уважительной причины; – содержание КР соответствует заданию; –КР имеет поверхностный анализ темы и задания, большинство материалов скомпилировано из существующих источников без необходимого осмысления, имеет нечеткую последовательность изложения материала, студентом допущены существенные ошибки, КР выполнена с многочисленными замечаниями по оформлению; – разделы задания выполнялись самостоятельно лишь частично, консультационная поддержка со стороны руководителя не была должным образом воспринята студентом. <i>Процедура защиты КР:</i> - доклад и презентация поверхностны, не полностью отражают основные - результаты, полученные студентом и представленные в КР; – результаты, полученные студентом, не обладают научной новизной и(или) практической значимостью, предложения и рекомендации не имеют достаточного обоснования; – студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы.
Не зачтено с оценкой «неудовлетворительно»	–Студент не соблюдал график выполнения КР без уважительной причины; – КР не полностью соответствует заданию; не имеет детализированного анализа собранного материала, представленные материалы скомпилированы из существующих источников без необходимого осмысления, –студентом допущены принципиальные ошибки в изложении материала, КР не соответствует требованиям к оформлению; –разделы задания КР выполнялись не самостоятельно, консультационная поддержка со стороны руководителя не оказывалась по причине неявки студента.

Шкала оценивания	Критерий
	<i>Процедура защиты КР:</i> – доклад и презентация выполнены без должной связи с результатами КР; – студент затруднился ответить на поставленные вопросы или допустил в ответах принципиальные ошибки.

Составил

к.ф.-м..н., доцент кафедры микро- и нанoeлектроники

Гудзев В.В.

Зав. кафедрой микро- и нанoeлектроники

д.ф.-м.н., доцент

Литвинов В.Г.